

Section 5 RC Circuit

```
69 syms s C R
70 Zc=1/(s*C);
71 Av5 = simplifyFraction(R/(R+Zc));
72 C=0.0047;R=10;
73 Av5=subs(Av5);
74 [symNum, symDen] = numden(Av5);
75 num = sym2poly(symNum);
76 den = sym2poly(symDen);
77 Av5TF = tf(num,den);
78 opts = bodeoptions;
79 opts.Grid = 'on';
80 opts.PhaseVisible = 'off';
81 opts.FreqUnits = 'Hz';
82 bode(Av5TF,opts)
```

Bode Diagram

